

# Sterowanie diod WS2812 poprzez DMX

*Sterowanie diodami WS2812 za pośrednictwem DMX nie jest pomysłem wyjątkowym, jednak zrealizowanie tego zadania z użyciem interfejsu UART i systemu przerwań na bazie mikrokontrolera AVR nie jest zadaniem łatwym. Natomiast praca w tym samym czasie jako urządzenie DMX oraz odbiór sygnału z USB, z prędkością 1 Mb/s, wydaje się niemożliwe. Opracowanie takiego systemu wymagało zastosowania nieszablonowych rozwiązań.*

Głównym zadaniem urządzenia jest sterowanie diodami WS2812 poprzez interfejs DMX. W ten sposób można kontrolować 170 diod z 24-bitową paletą kolorów lub 512 diod z paletą 8-bitową. Sterownik może obsługiwać kilka wirtualnych ekranów (warstw) niezależnych od siebie. Warstwy można użyć do połączenia dwu strumieni DMX (jedynym ograniczeniem może być tylko wydajność mikrokontrolera) lub naniesienia na obraz z DMX innych, niezależnie animowanych obiektów. Ekran mają priorytety tak jak duszki (sprite's) w C-64 czy Atari. Warstwa o najniższym numerze ma najwyższy priorytet i zasłania wszystko, co się pod nią znajduje. Aby zademonstrować możliwości sterownika, diody ułożono w prostokąt 16x8 LED.

## Budowa i działanie

Schemat urządzenia podzielono na bloki, których schematy pokazane zostały na rysunkach 1...5. Mikrokontroler taktowany

zegarem 20 MHz (ATmega1284 to nieliczny układ z rodziny AVR Mega, który może być taktowany zegarem większym niż 16 MHz) steruje diodami LED oraz odbiera transmisję DMX. Układ został wyposażony w 16 kB pamięci RAM. Tak duża pamięć jest wymagana dlatego, że obsługa jednej diody z użyciem UART wymaga 8 bajtów pamięci (z użyciem SPI 9 bajtów). Przy 512 diodach daje to 4 kB pamięci, a trzeba gdzieś jeszcze umieścić dane, stos, bufor DMX. Większość dużych mikrokontrolerów AVR ma 4 kB, nieliczne 8 kB lub więcej. Pamięć RAM można zaoszczędzić, dekodując dane dla diod metodą „w locie”, niestety zastosowany układ jest zbyt wolny. Co prawda diodami dałoby się sterować, ale na dekodowanie DMX pewnie nie starczyłoby już czasu.

Zasilacz urządzenia zrealizowano w typowym układzie aplikacyjnym stabilizatora impulsowego LM2576. Może dostarczyć prąd o wartości do 3 A, do zasilania diod LED oraz układów sterujących. Można zastosować

Dodatkowe materiały do pobrania ze strony [www.media.avt.pl](http://www.media.avt.pl)

**W ofercie AVT\* AVT5607**

### Podstawowe parametry:

- sterowanie diodami WS2812 poprzez interfejs DMX,
- umożliwia kontrolowanie 170 diod z 24-bitową paletą kolorów lub 512 diod z paletą 8-bitową,
- obsługa kilku wirtualnych ekranów (warstw),
- sterowanie uwzględnia korektę gamma,
- sterowanie zarówno w trybie konwertera DMX (odbior danych z USB), jak i poprzez odbieranie z RS485/422,
- zaimplementowane dwie proste gry: Tenisa i Galaga, dla zaprezentowania możliwości urządzenia.

### Projekty pokrewne na [www.media.avt.pl](http://www.media.avt.pl):

- AVT-5816 Regulator balansu tonów (EP 10/2020)
- AVT-5637 Wielokanałowy regulator głośności VCA (EP 8/2018)
- AVT-5629 Cyfrowy regulator głośności z układem PT2257 (EP 6/2018)
- AVT-3222 Sterowany dowolnym pilotem potencjometr audio z przekąźnikiem (Edw 5/2018)

### Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montażu.

#### Wymagana umiejętność lutownicza!


Podstawowa wersja zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie KIT-em (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy elektroniczne (w tym [UK] - jeśli występuje w projekcie), które należy samodzielnie wzlutować w dołączonej płytce drukowanej (PCB). Wykaz elementów znajduje się w dokumentacji, która jest podlinkowana w opisie kitu.

Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, oferujemy dodatkowe wersje:


- wersja [C] - zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw [B] (elementy wzlutowane w płytce PCB)
- wersja [A] - płytka drukowana bez elementów i dokumentacji Kity w których występuje układ scalony wymagający zaprogramowania, mają następujące dodatkowe wersje:

- wersja [A\*] - płytka drukowana [A] + zaprogramowany układ [UK] i dokumentacja
  - wersja [UK] - zaprogramowany układ
- Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz!

<http://sklep.avt.pl>. W przypadku braku dostępności na <http://sklep.avt.pl>, osoby zainteresowane zakupem płytek drukowanych (PCB) prosimy o kontakt via e-mail: [kity@avt.pl](mailto:kity@avt.pl).

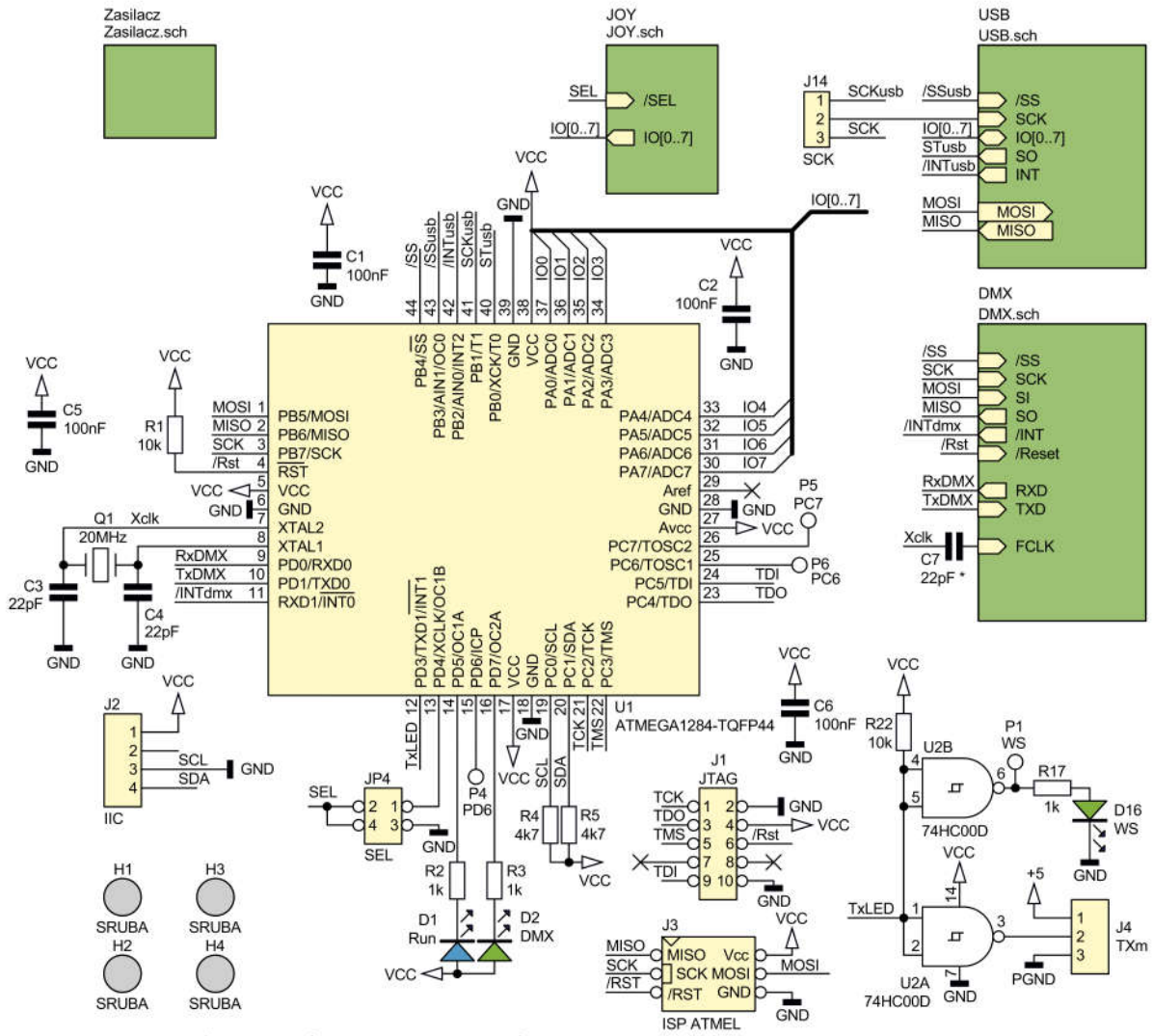

Rysunek 1. Schemat bloku głównego z mikrokontrolerem sterującym

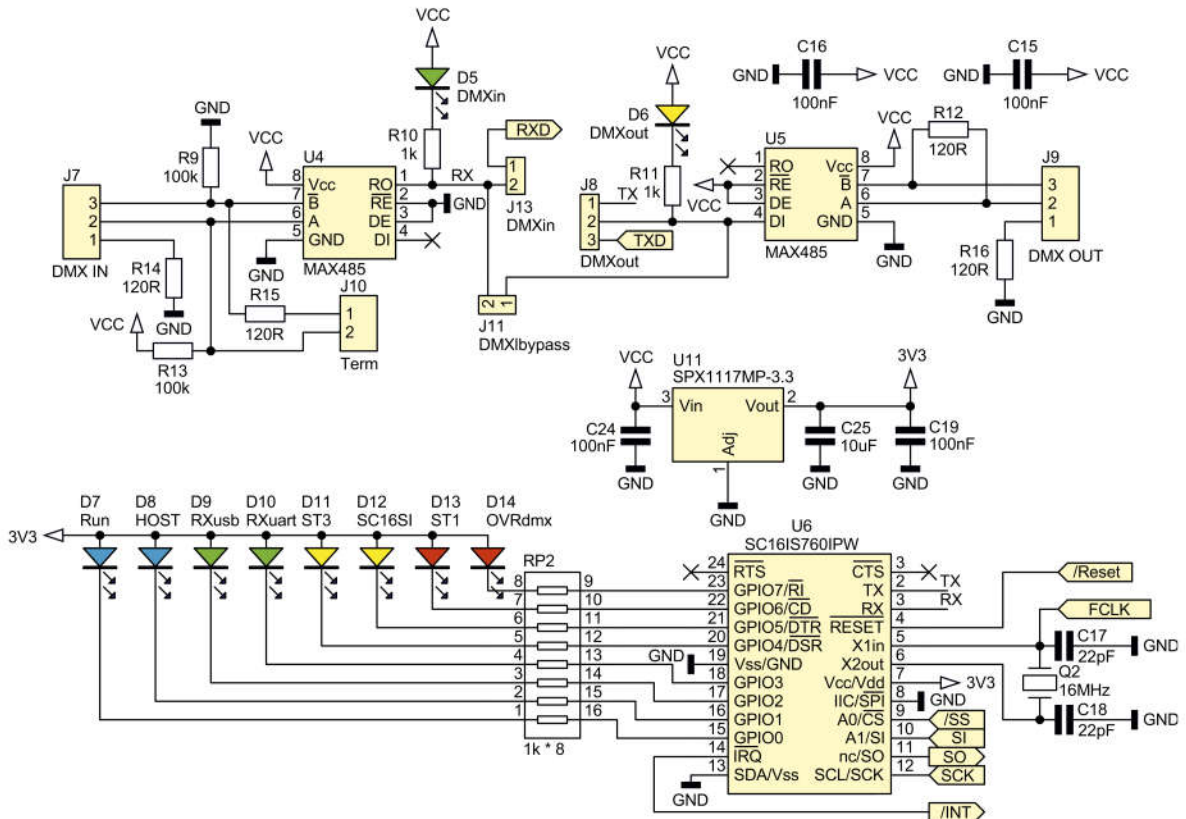

Rysunek 2. Schemat bloku interfejsu DMX


układ z ustalonym napięciem (wersja oznaczona -5.0), jak i regulowanym (oznaczenie -ADJ). Zależnie od typu układu trzeba zastosować odpowiednie rezystory R6 i R7. Maksymalne napięcie wejściowe wynosi 40 V. Trzeba pamiętać, aby wejściowy kondensator filtrujący miał odpowiednie napięcie znamionowe.

Prąd pobierany przez sterownik bez dołączonych diod LED wynosi ok. 100 mA. Maksymalny pobór prądu przez jedną diodę to blisko 50 mA (dla diod w obudowie 5050 przypada 16 mA na każdą z diod RGB). Wydajność zasilacza (3 A) wystarczy na zaświecenie na biało z maksymalną jasnością około 60 diod. Jednak w praktyce rzadko się zdarza, aby wszystkie diody świeciły jednocześnie na biało.


### Sterowanie diodami za pomocą UART

Diody sterowane są impulsami o okresie  $1,25 \mu s \pm 600 ns$  (rysunek 6), co daje przepływność na poziomie 800 kb/s. Transmisja każdego bitu jest podzielona na trzy odcinki czasowe, z których pierwszy zawsze jest stanem wysokim, drugi decyduje o wartości przesyłanej informacji a trzeci zawsze ma stan niski (rysunek 7). Zatem przepływność UART powinna wynosić 2,4 Mb/s (1,6...4,6 Mb). Ramka transmisyjna UART 7N1 składa się z dziewięciu odcinków czasowych – bit startu, 7 bitów danych i 1 bit stopu. W jednym bajcie można przesyłać 3 bity sterujące diodą typu WS2812. Bit startu i stopu ma z góry ustaloną wartość. Po zanegowaniu sygnału UART otrzymujemy sygnał wymagany przez sterownik diod LED typu WS2812. Aby wysłać trzy bity o wartości 0 poprzez UART, należy wpisać wartość \$26 (binarnie 100110). Działanie tego rozwiązania zostało zobrazowane za pomocą tabeli 1.


Na pomarańczowo zaznaczono bity startu i stopu, na żółto stałą wartość jaka musi być wysyłana poprzez UART, litery A, B, C ustalają wartości bitów 1, 2, 3, przesyłanych do diody LED. Jaką maksymalną przepływność można uzyskać za pomocą UART w AVR? Według noty katalogowej:  $F_{osc}/8 \cdot UBRR + 1$ . Dla 20 MHz i  $UBRR=1$  otrzymamy 1,25 Mb/s, czyli dwa razy za wolno. Okazało się, że wpisując zero dla UBRR, otrzymujemy przepływność 2,5 Mb/s (rysunek 8).

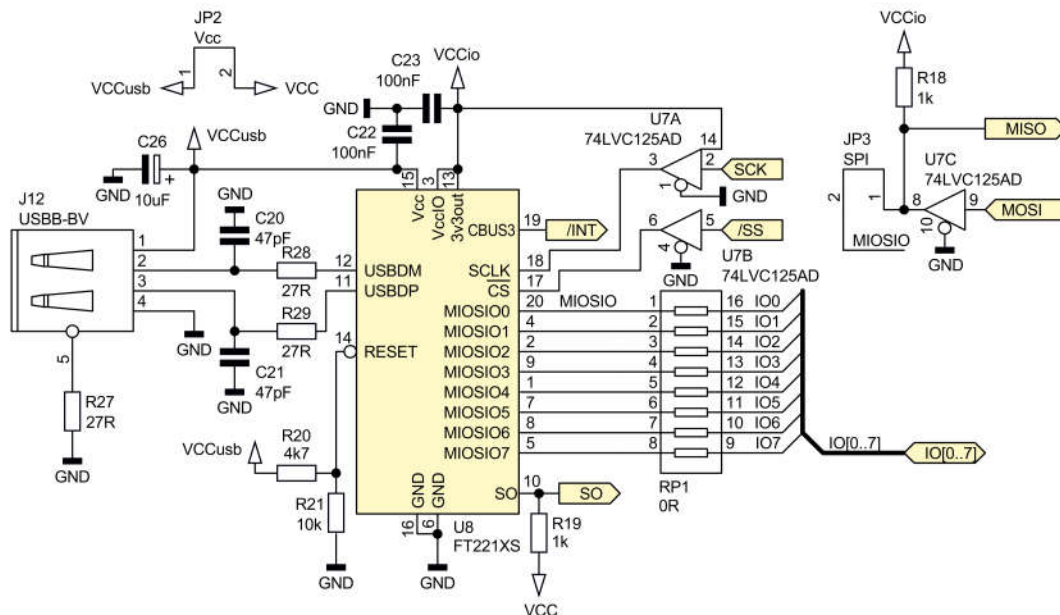

Rysunek 3. Schemat bloku komunikacji USB

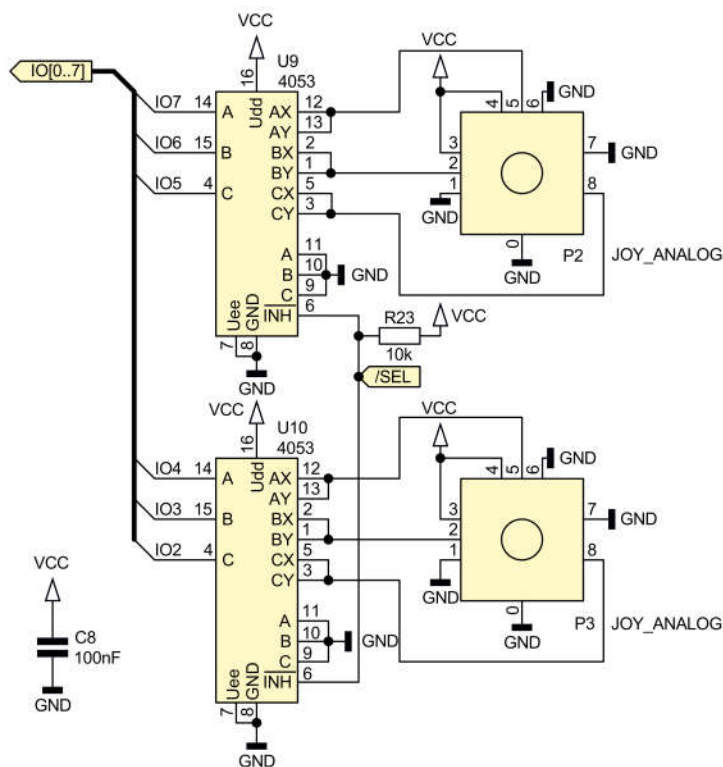

Rysunek 4. Schemat bloku z joystickami

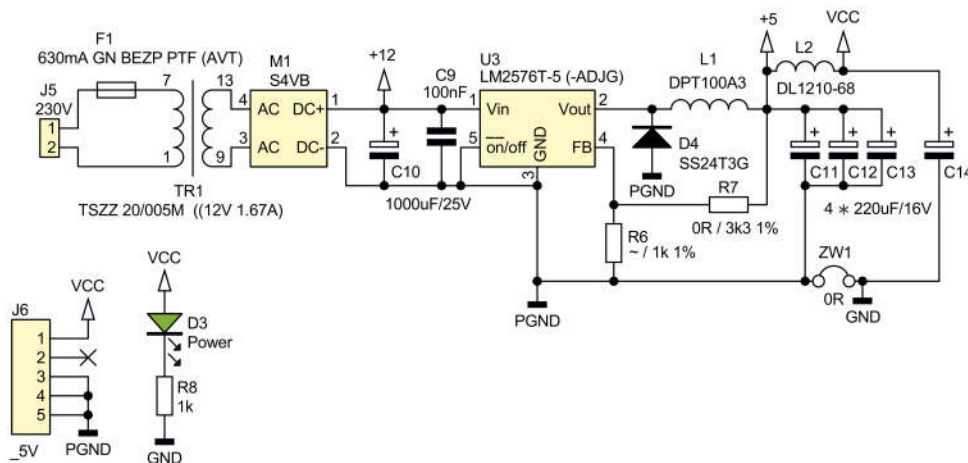

Rysunek 5. Schemat bloku zasilania

Data transfer time( TH+TL=1.25µs±600ns)

TOH	0 code ,high voltage time	0.4µs	±150ns
TIH	1 code ,high voltage time	0.8µs	±150ns
TOL	0 code , low voltage time	0.85µs	±150ns
TIL	1 code ,low voltage time	0.45µs	±150ns
RES	low voltage time	Above 50µs	

Rysunek 6. Fragment dokumentacji diod LED typu WS2812 pokazujący czasy impulsów sterujących

Tabela 1. Transmisja danych poprzez UART przekształcona na sygnał sterujący diodami typu WS2812

	Bit startu	7	6	5	4	3	2	1	Bit stopu
Transmisja z UART	0	A	1	0	B	1	0	C	1
Zanegowane wyjście UART	1	/A	0	1	/B	0	1	/C	0

Transmisję da się zrealizować na przerwanach nawet bez wstawki w asemblerze, co pokazuje listing 1. Wynik działania programu obsługi przerwania został pokazany na rysunku 9. Czas obsługi przerwania wynosi 4,44 µs, więc na pewno nie będzie zinterpretowany przez diody jako reset. Po optymalizacji kodu, której wynik pokazano na listingu 2 (niepotrzebne operacje zakomentowano), czas przerwania zmniejszył się do 4,08 µs. Łączna oszczędność 7 rozkazów/cykli ma dość duże znaczenie z racji bardzo częstego wywoływania przerwania. Efekt działania zoptymalizowanej procedury został pokazany na rysunku 10. Niebieski przebieg obrazuje działanie pętli głównej programu, która po skompilowaniu wykonuje się w czterech cyklach maszynowych (listing 3). Jak łatwo zauważyć, pomiędzy przerwaniem i programem głównym wykonuje około 16 rozkazów. Dość mało i niewiele da się zrobić w takim czasie. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, że transmisja nie musi trwać bez przerwy i pomiędzy paczkami wstawimy pauzę o długości 20 ms, co da

odświeżanie zawartości LED na poziomie 50 Hz, to przy 60 diodach LED otrzymamy: 60·1,2 µs=72 µs ok. 1,7 ms, czyli zajętość CPU na poziomie 8,5%. Przykładowe obciążenia obciążenia CPU dla innych parametrów pokazano w tabeli 2.

### Sygnal DMX


Sygnal przesyłany poprzez DMX jest konwertowany w układzie U4, natomiast układ

Listing 1. Kod realizujący transmisję za pomocą przerwania

```
SIGNAL(USART1_TX_vect){
    if (pozScr){
        UDR1 = *(scr+pozScr++);
        pozScr &= SCRLen-1;
    }
    if (pozScr >= SCRLen) FL_TransEnd=true;
}
```

Listing 2. Kod obsługi przerwania po optymalizacji

```
ISR(USART1_TX_vect, ISR_NAKED){
    asm volatile (
        // usunięta operacja na nieużywanym R1 i R0
        // "push r1 \n\t"
        // "push r0 \n\t"
        // "in r0, 0x3f \n\t" // SREG
        // "push r0 \n\t"
        // "eor r1, r1 \n\t"
        // "push r18 \n\t"
        //SREG na stos przy użyciu używanego później R18 (+3)
        // "in r18, 0x3f \n\t" // SREG
        // "push r18 \n\t"
        //Dalej tak jak zrobił kopilator
        "push r24 \n\t"
        "push r25 \n\t"
        "push r30 \n\t"
        "push r31 \n\t"
    );
    //I dotychczasowy kod:
    if ( pozScr ){
        UDR1 = *(scr+pozScr++);
        pozScr &= SCRLen-1;
    }
    if (pozScr >= SCRLen) FL_TransEnd=true;
    asm volatile (
        "pop r31 \n\t"
        "pop r30 \n\t"
        "pop r25 \n\t"
        "pop r24 \n\t"
        //Dodane SREG przy użyciu R18
        "pop r18 \n\t"
        "out 0x3f, r18\n\t"
        //Dalej normalnie R18
        "pop r18 \n\t"
        //Usunięte operacje na R0 i R1
        // "pop r0 \n\t"
        // "out 0x3f, r0\n\t"
        // "pop r0 \n\t"
        // "pop r1 \n\t"
    );
    reti();
}
```

 

Rysunek 7. Fragment dokumentacji diod LED typu WS2812 pokazujący podstawowe przebiegi sterujące

U6 typu SC16IS760 odbiera dane. Można je z niego odczytać poprzez interfejs I<sup>2</sup>C lub SPI. W urządzeniu wybrano tryb SPI (nóżka 8 zwarta z masą), który jest dużo szybszy. Może pracować z szybkością do 15 Mb/s (1,5 MB/s) i nie ma potrzeby adresowania. Układ SC16IS760 to interesujący kontroler UART, ma 64-bajtowy bufor FIFO do nadawania i odbioru, a na poziomie rejestrów jest kompatybilny z 16C55x/16C45x. Ponadto może automatycznie sterować/reagować na linii sprzętowego przesyłu danych RTS/CTS. Taką funkcję miały tylko dwa układy: intelowski 8251 i Z-80 SIO. Inną zaletą kontrolera

#### Wykaz elementów:

**Rezystory:** (SMD1206, o ile nie zaznaczono inaczej)

R1, R21, R22, R23: 10 kΩ  
R2, R3, R8, R10, R11, R17..R19: 1 kΩ  
R4, R5, R20: 4,7 kΩ  
R6: nie montować/1 kΩ 1%, opis w tekście  
R7: 0 Ω/3,3 kΩ 1%, opis w tekście  
R9, R13: 100 kΩ  
R12, R14..R16: 120 Ω  
R27..R29: 27 Ω  
RP1: 8×0 Ω opis w tekście  
RP2: 8×1 kΩ  
ZW1: 0 Ω  
P2, P3: joystick typu JV1603-B10K/SW11 + gałka

**Kondensatory:** (SMD1206, o ile nie zaznaczono inaczej)

C1, C2, C5, C6, C8, C9, C15, C16, C19, C22..C24: 100 nF  
C3, C4: 22 pF  
C10: 1000 µF/25 V (lub 63 V) opis w tekście  
C11, C12, C13, C14: 220 µF/16 V  
C17, C18: 22 pF opis w tekście  
C20 C21: 47 pF  
C23, C26: 10 µF/16 V

#### Półprzewodniki:

D1 (Run): dioda LED SMD1206 niebieska  
D2 (DMX): dioda LED SMD1206 zielona  
D3 (Power): dioda LED SMD1206 zielona  
D4: SS24  
D5 (DMXin): dioda LED SMD1206 zielona  
D6 (DMXout): dioda LED SMD1206 żółta  
D7 (Run): dioda LED SMD1206 niebieska  
D8 (HOST): dioda LED SMD1206 niebieska  
D9 (RXusb): dioda LED SMD1206 zielona  
D10 (RXuart): dioda LED SMD1206 zielona  
D12 (SC16SI): dioda LED SMD1206 żółta  
D11 (ST3): dioda LED SMD1206 żółta  
D13 (ST1): dioda LED SMD1206 czerwona  
D14 (OVRdmx): dioda LED SMD1206 czerwona  
D16 (WS): dioda LED SMD1206 zielona  
M1: mostek prostowniczy S4VB  
U1: ATMEGA1284 (TQFP44)  
U2: 74HC00D (SO-14)  
U3: LM2576T-5/-ADJG (TO-220V)  
U4, U5: MAX485 (SO-08)  
U6: SC16IS760IPW (SSOP-24)  
U7: 74LVC125AD (SO-14)  
U8: FT221XS (SSOP-20)  
U9, U10: 4053 (SO-16)  
U11: SPX1117MP-3.3 (SOT-223)

#### Pozostałe:

Q2: rezonator kwarcowy SMD 16 MHz  
Q1: rezonator kwarcowy SMD 20 MHz  
L1: 100 µH 3 A SMD DPT100A3  
L2: 68 µH SMD1210 DL1210-68  
TR1: TSZZ 20/005M (12 V, 1,67 A)  
F1: bezpiecznik 630 mA + GN BEZP PTF J5 (230V): ARK2  
J7 (DMX IN): XRL3 wtyk  
J9: (DMX OUT): XRL3 gniazdo  
J13: (DMXin): goldpin 1×2  
J11: (DMXbypass): goldpin 1×2  
J8 (DMXout): goldpin 1×3  
J2 (IIC): goldpin 1×4  
J3 (ISP): T821-1-06-S1  
J1 (JTAG): WS10  
J14 (SCK): goldpin 1×3  
JP4 (SEL): goldpin 2×2  
JP3 (SPI): goldpin 1×2  
J4 (Txm): ARK3  
J10 (Term): goldpin 1×2  
J12 (USBB-BV): gniazdo USB  
JP2 (Vcc): goldpin 1×2

Listing 3. Kod testowej pętli głównej

```

loop:
wdg();
PORTA |= _BV(PA3);
PORTA &= ~_BV(PA3);
    
```

jest automatyczna zmiana kierunku transmisji dla RS485/422. Układ może sprzętowo obsługiwać Xon/Xoff, składające się z jednego lub dwu bajtów. Dostępne są jeden lub dwa interfejsy UART w jednej obudowie. Dodatkowe 8 (10) portów IO z możliwością generowania przerwań też jest zaletą. Często umożliwi to rezygnację z popularnego PCF8574, a pracuje w trybie FAST (400 kHz), a nie standardowym (100 kHz). Dodatkowe rejestry kontrolera (23 rejestry na 16 adresach, a nie 10 na 8, jak w przypadku 16C55x) umożliwiają ustawienie progu sygnalizacji zapelniania FIFO w zakresie 4...64 bajty z rozdzielczością 4 bajtów. Inne rejestry przechowują informacje o liczbie znaków w FIFO nadawczym i odbiorczym. W urządzeniu skorzystano z tej funkcji.

Po wykryciu pojawienia się znaku w kontrolerze UART wykonywany jest program z listingu 4. Podczas nadawania także używany jest bufor FIFO. Cała procedura nadawania jest bardziej skomplikowana i oparta na maszynie stanów.

Kontroler UART wymaga jeszcze kilku słów wyjaśnienia. Aby zapewnić funkcjonalną kompatybilność z pierwowzorem i przypadkowo nie uaktywnić dodatkowych funkcji, wprowadzono specyficzny sposób dostępu do niektórych rejestrów. Aby dostać się do TCR i TLR, należy uaktywnić między innymi bit 4 w EFR. Bit w EFR będzie dostępny natomiast po wpisaniu do LCR wartości \$BF. Wszystko jest opisane w nocie katalogowej, ale, aby ułatwić zmagania z układem, procedura inicjalizacji została pokazana na listingu 5. Funkcje obsługi układu sprowadzają się do:

```

byte Write_SC16IS(byte slave,
byte reg, byte data)
void WriteBlock_SC16IS(byte
slave, byte reg, byte *buf,
byte len)
byte Read_SC16IS(byte slave,
byte reg)
void ReadBlock_SC16IS(byte slave,
byte reg, byte *buf, byte len)
    
```

Dodam jeszcze, że zanim zrealizowałem projekt konwertera DMX, wykonałem próby dekodowania DMX z użyciem interfejsu UART mikrokontrolera podczas transmisji do WS2812. Ze względu na to, że niezalecane jest używanie innych przerwań blokowych (SIGNAL lub ISR bez atrybutu NOBLOCK) poza tymi do obsługi diod LED, a takimi przerwaniami muszą być przerwania odbiorcze od UART, w przerwanich nielobkowanych (INTERRUPT lub ISR z atrybutem BLOCK) od timera wywoływani



Rysunek 8. Zmierzona maksymalna przepływność interfejsu UART



Rysunek 9. Efekt działania transmisji z kodem bez optymalizacji



Rysunek 10. Efekt działania transmisji ze zoptymalizowanym kodem



Rysunek 11. Pomiary czasów realizacji funkcji w trakcie działania pętli main

Tabela 2. Przykładowe obliczenia obciążenia CPU

Liczba LED	Odświeżanie	Częstotliwość odświeżania	Czas transmisji	Zajętość CPU
400	20 ms	50 Hz	11,5 ms	57%
400	50 ms	20 Hz	11,5 ms	23,00%
60	50 ms	20 Hz	1,7 ms	3,40%

co 33  $\mu$ s (co 3 przerwania 11  $\mu$ s) sprawdza-  
 lem UART.

## Test obciążenia CPU

Na rysunku 11 zostały pokazane pomiary  
 czasów realizacji funkcji w trakcie działa-  
 nia pętli *main*. Przebiegi obrazują następu-  
 jące funkcje:

- żółty – linia danych WS2812,

- błękitny – przerwanie TX UART obsłu-  
 gujące SPI,
- fioletowy – linia UART DMX512 (bajt  
 \$FF),
- niebieski – pętla *main*.

Widać tam bardzo silne obciążenie CPU  
 (dochodzą jeszcze przerwania od timera0,  
 ADC, których nie pokazano na oscylo-  
 gramie), w pętli głównej wykonuje się

Listing 4. Kod wykonywany po wykryciu znaku w kontrolerze UART

```
// Jeśli BREAK lub RX
while( (stat=Read_SC16IS(0, SC16IS_LSR)) & 0b1001){
  //===== Obiór =====//
  // Czy znak w odbiorniku ?
  if (stat & 1){
    // Jeśli błąd FIFO (w danych znajduje się BREAK)
    if (stat & 0x80){
      // Czytaj bajt po bajcie
      if(!errOvr) DekodujDMX(Read_SC16IS(0, SC16IS_RHR));
      block = false;
    } else {
      // Czytaj blokowo
      byte static buf[64];
      // Liczba znaków w FIFO
      byte rxlvl = Read_SC16IS(0, SC16IS_RXLVL);
      // Czytaj blok
      ReadBlock_SC16IS(0, SC16IS_RXLVL, &buf, rxlvl);
      if(!errOvr) for(byte x=0; x<rxlvl; x++) DekodujDMX(buf[x]);
    }
    // Jeśli BREAK
    if (stat & 0x10){
      errOvr = false;
      TimeOutUsbLoock = 1000;
      TimLedRxUart = TIM_FLASH_LED; SetLed(LED_RX_UART);
      DekodujDMX(0xFFFF);
      // Sygnalizacja błędu przepełnienia bufora
    } else if (stat & 2+8){
      TimLedOvrUart = TIM_FLASH_LED; SetLed(LED_OVR_DMXX);
    }
  }
}
```

Listing 5. Procedura inicjalizacji kontrolera UART

```
//=====//
// Inicjalizuje SC16IS. Jeśli nie wykryje układu zwraca false
//=====//
byte Init_SC16IS(byte slave){
  byte hi, lo;

  slave &= SC16IS_MAX-1;
  SPI_UART_SSH();
  // Speed=max, Master, MSB First, SpiMode=0
  SpiInit(0, true, true, 0);

#define BAUD_SC16IS_VAL CLK_SC16IS / 1UL / ( BAUD_SC16IS * 16UL)
#define BAUD_SC16IS_VAL_L ( BAUD_SC16IS_VAL & 0xFF )
#define BAUD_SC16IS_VAL_H ( BAUD_SC16IS_VAL >> 8 )

  // Udostępnienie EFR
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_LCR, 0xBF);
  // Udostępnienie funkcji rozszerzonych
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_EFR, 0x10);

  // Wybór rejestru prędkości
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_LCR, 0x80 );
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_DLL, lo=BAUD_SC16IS_VAL_L);
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_DLH, hi=BAUD_SC16IS_VAL_H);

  //----- Weryfikacja-----
  if (Read_SC16IS(slave, SC16IS_DLL) != lo) return(sc16is_st[slave]=false);
  if (Read_SC16IS(slave, SC16IS_DLH) != hi) return(sc16is_st[slave]=false);

  //B7-latch, B6-BREAK, SetParity, EvenParity, ParityEn, B2-Stop, D1,B0 - Lenght
  // Wybór formatu ramki 8N2
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_LCR, 0b00000111);
  // Włączenie FIFO, RX gdy 16 bajtów
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_FCR, 0b01000001);
  // Przerwania odbiorcze
  Write_SC16IS(slave, SC16IS_IER, 0b00000001);

  return (sc16is_st[slave]=true);
}
```

po 12 czasem tylko 2 rozkazy pomiędzy prze-  
 rwaniami. Wydaje się, że taki program nie  
 ma prawa działać, ale program główny „nad-  
 rabia” w dwu przypadkach:

- pomiędzy transmisjami do LED wystę-  
 puje przerwa 50 ms,
- sygnał DMX ma stosunkowo długą prze-  
 rwę po wysłaniu ramki DMX.

Niestety w praktyce okazało się, że taki me-  
 chanizm czasami powoduje gubienie danych  
 DMX. Problemu nie byłoby, gdyby UART mi-  
 krokontrolera miał np. 16, a nie 2 bajty FIFO.  
 Na szczęście przewidziałem miejsce na ze-  
 wnętrzny UART. Oczywiście możliwa jest  
 próba dopracowania procedur obsługi DMX  
 przez UART mikrokontrolera, ponieważ linia  
 DMX jest do niego doprowadzona. W kodzie  
 źródłowym znajdują się linie *#define DMX\_*  
*IN* i *#define DMX\_OUT* umożliwiające wyłą-  
 czenie zewnętrznego UART.

## USB

Konwersję komunikacji USB zapewnia  
 układ FT221. Jego zaletą jest szybka ko-  
 munikacja po SPI oraz dostęp do pamięci  
 konfiguracji. Możliwości układów były już  
 opisywane na łamach EP (pierwszy odcinek  
 kursu w EP 7/2017). Układ FT221 nie wy-  
 maga konwersji poziomów na liniach. Rezy-  
 story o wartości 0  $\Omega$  zastosowano w innym  
 celu. Przy komunikacji z FT221 przez pro-  
 gramowe SPI montujemy tylko rezystor 0  $\Omega$   
 pomiędzy pinami 8 i 9 drabinki RP1. Jeśli  
 zaszłaby potrzeba komunikacji równoległej,  
 należy zamontować wszystkie rezystory,  
 a podczas komunikacji z układem odłączać  
 klucze 4053 odczytujące stan joysticków  
 (sygnał SEL), co z kolei spowoduje koniecz-  
 ność modyfikacji odczytu stanów joysticków  
 i prawdopodobnie przeniesienie tej funkcjo-  
 nalności z przerwania do pętli głównej.

Z układem można komunikować się także  
 przez sprzętowe SPI. W tym celu używa się  
 bramki trójstanowej realizującej funkcję  
 bramki OC (U7C). Poza modyfikacją pro-  
 gramu należy zamontować zwróć JP3. Trzeba  
 pamiętać, że SPI jest używane do komunika-  
 cji z kontrolerem UART, który może wykorzy-  
 stywać mechanizm przerwania. Trzeba o tym  
 pamiętać i zastosować mechanizm semafo-  
 rów. Z tego właśnie powodu zdecydowano  
 się na programowe SPI.

Dane DMX przychodzące przez RS485/422  
 mają większy priorytet niż DMX przez USB.  
 Jeśli więc dane będą przychodzić po RS, in-  
 formacja po USB będzie ignorowana.

## Joysticki

Aby zademonstrować możliwości diod,  
 płytkę wyposażono w dwa joysticki ana-  
 logowe z przyciskiem. Można je odłączyć,  
 ustawiając linie SEL w stanie wysokim,  
 co zdezaktywuje klucze 4053. Jeśli opcja  
 sterowania kluczami nie jest potrzebna,  
 można zewrzeć piny 3–4 JP4, a port PD4

Tabela 3. Opis znaczenia zwrotek znajdujących się na płytce urządzenia (\* - ustawienie domyślne)

Oznaczenie/nazwa	Funkcja	Uwagi
JP2/Vcc	Zasilanie konwertera z USB	Rozwarty* - zasilanie zewnętrzne Zwarty - zasilanie z USB
JP3/SPI	Sprzętowe SPI dla FT221	Rozwarty* - SPI programowe Zwarty - SPI sprzętowe
J13/SCK	Interfejs SPI dla FT221	1-2* - programowe SPI dla FT221 2-3 - sprzętowe SPI dla FT221
JP4/SEL	Przyłączenie joysticków do wejścia multiplexera analogowego mikrokontrolera	1-2* - sterowanie portem PD4 2-3 - joysticki zawsze podłączone do ADC
J8/DmxOut	Wybór nadajnika DMX	1-2* - zewnętrzny UART 2-3 - UART mikrokontrolera
J10/Term	Terminowanie linii	Rozwarty* - terminator wyłączony Zwarty - terminator włączony
J11/DMXbypass	Przesłanie sygnału odbieranego z DMX bezpośrednio do nadajnika	Rozwarty* - sygnał nie jest retransmitowany Zwarty - sygnał jest retransmitowany
J13/DMXin	Odtłoczenie odbiornika DMX od mikrokontrolera	Rozwarty* - odbiornik odtłoczony, PD0 nieużywany Zwarty - odbiornik podłączony do mikrokontrolera

wykorzystać w innym celu. Przy braku transmisji DMX uruchamia się jedna z wybranych gier. Opcje tę można, wyłączyć konfigurując urządzenie przez USB.

**Praca jako konwerter USB-DMX**

Urządzenie może pracować jako konwerter USB-DMX. Zdekodowany sygnał, poza sterowaniem diodami WS2812, dostępny jest na złączu J9. Niestety FT221 nie potrafi wykryć sygnału BREAK synchronizującego początek ramki DMX. Z tego powodu realizowane jest to programowo na zasadzie wykrycia długiego sygnału MARK. W konsekwencji praca w tym trybie nie jest gwarantowana z każdym programem. Prototyp


bez większych problemów działał z DMX512 Light Control, ale współpraca z USB2DMX512DEMO napisanym w Delphi była niemożliwa. Dane na wyjście DMX są transmitowane zarówno w trybie konwerter DMX (odbiór danych z USB), jak i gdy są odbierane z RS485/422.

**Montaż i uruchomienie**


Schemat płytki drukowanej został pokazany na rysunku 12. Montaż jest typowy i nie wymaga szczegółowego omawiania. Zwróć tylko uwagę na kilka istotnych szczegółów. Uruchomienie urządzenia najlepiej rozpocząć od zasilacza. Jeśli użyjemy LM2576T-5, nie montujemy R6, a R7 zastępujemy zworą.

Gdy użyjemy LM2576T-ADJG, wartości rezystorów są następujące: R6=1 kΩ, R7=3,3 kΩ. Wskazane jest użycie rezystorów 1%. Gdy wydajność zasilacza jest mała (przy obciążeniu prądem 1,5...2 A napięcie spada do 4 V lub mniej), winny jest dławik (wchodzi w nasycenie) lub kondensatory C11, C14 mają dużą wartość ESR. Zła jakość C9 też może powodować takie efekty. W takiej sytuacji pomaga dołączenie kondensatora 100 μF jak najbliżej wyprowadzeń 1 i 3 układu U3.

Nie należy ignorować roli rezystora R1 podciągającego linie reset mikrokontrolera do zasilania. Ponieważ linia ta jest podłączona także do kontrolera UART, jego brak powodować będzie przypadkowe resety.

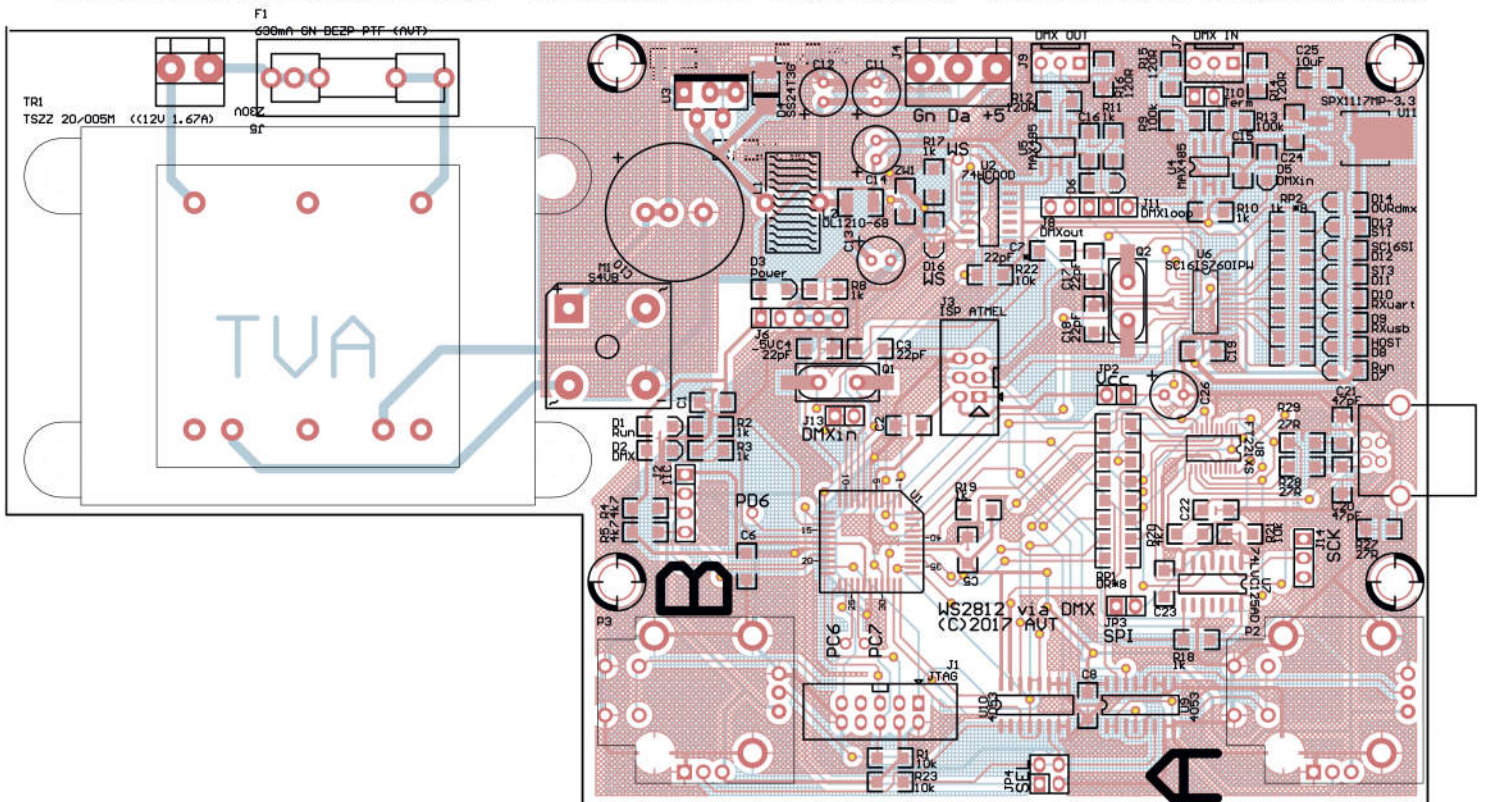

Rysunek 12. Schemat płytki PCB wraz z rozmieszczeniem elementów

 

Rysunek 13. Sposób połączenia pasków diodowych dla zademonstrowania możliwości urządzenia

Rezystor R22 można pominąć, jego rola sprowadza się do ustalenia stabilnego poziomu niskiego na wejściu danych diod WS2812 w czasie wgrzywania programu do mikrokontrolera. Jego brak powodował przypadkowe zaświecanie się diod w czasie transmisji danych do układu. Podczas pisania oprogramowania bywało, że wszystkie zaświecały się na biało, co powodowało duży pobór prądu, na tyle duży, że przy 264 diodach (dwa paski 60 LED + jeden 144 LED) włączało się ograniczenie prądowe. To powodowało, że mikrokontroler wychodził z trybu *debug*.

W interfejsie USB montujemy tylko rezystor 0 Ω. Zwora JP2 umożliwia zasilanie układu z USB. Jeśli także diody LED mają być zasilane z tego źródła, należy być świadomym ograniczenia prądowego wnoszonego przez USB.

Moduł UART jest taktowany kwarcem przyłączonym do niego. Możliwe jest taktowanie zegarem CPU. W takiej sytuacji należy usunąć kwarc Q2 oraz elementy C17 i C18. Konieczne jest wlutowanie C7 oraz zmiana w kodzie źródłowym (zmiana `#define CLK_SC16IS` na `20000000`). Takie użycie sygnału zegarowego CPU nie jest zalecane. Wskazane jest ustawienie bitu konfiguracyjnego CKOUT i pobranie sygnału z wyprowadzenia CPU udostępniającego taki sygnał. Dla M1284 jest to PB1 użyty w roli programowego portu SPI. Dla lepszej przejrzystości znaczenie wszystkich zwojek konfiguracyjnych znajdujących się na PCB zestawiono w tabeli 3, natomiast w tabeli 4 zostały opisane funkcje diod sygnalizacyjnych.

Jeśli chcemy zobaczyć demonstracje możliwości sterownika w postaci gier, należy zmontować ekran według rysunku 13. Liniami przerywanymi oznaczono mostki, które zaleca się wykonać. Zmniejszając one spadek napięcia na ścieżkach doprowadzających zasilanie.

Aby zwiększyć kontrast wyświetlacza, należy zastosować filtr. W przypadku wyświetlacza o jednym kolorze sprawa jest prosta, natomiast w przypadku wielobarwnego nie można zastosować filtra jednokolorowego. Filtr powinien być szary lub brązowy. Zakup odpowiedniego filtra nie jest łatwy, ale w tej

Tabela 4. Opis znaczenia diod LED

Oznaczenie/nazwa	Funkcja/uwagi
D3/Power	Sygnalizuje zasilanie
D1/Run	Pulsuje w czasie pracy mikrokontrolera
D2/DMX	Świeci, jeśli wykryto sygnał DMX z RS485/422 lub USB
D5/DMXin	Fizyczny stan linii odbiorczej DMX
D6/DMXout	Fizyczny stan linii nadawczej DMX
D7/Run	Miga w czasie pracy mikrokontrolera
D8/Host	Świeci, jeśli wykryto sygnał DMX z RS485/422 lub USB
D9/RXusb	Rozbłyska na 100 ms po odebraniu bajtu z USB
D10/TXuart	Rozbłyska na 100 ms po odebraniu bajtu z RS485/422
D11/ST3	Status/nie używane
D12/SC16SI	Poprawne zainicjowanie UART
D13/ST1	Status/nie używane
D14/OVRdmtx	Przepiętnie bufora odbiorczego UART
D16/WS	Świeci w czasie przesyłania „1” do diod WS2812

roli doskonale sprawdza się folia do przyściemniania szyb samochodowych, którą należy nakleić na kawałek szyby lub pleksi.

### Komendy sterujące

Komendy są interpretowane, gdy nie trwa transmisja DMX po RS485/422 lub USB. Transmisja jest sygnalizowana cykliczną zmianą stanu sygnału CD (*Carrier Detect*) w terminalu. Komendy można wydawać z terminalu przez USB (wirtualny port COM dla FT221). Parametry transmisji (prędkość, format ramki) nie są istotne. Komendę rozpoczyna znak „:” kończy CR lub CR+LF. Każda komenda jest potwierdzana komunikatem na ekranie (najczęściej wyświetlenie wprowadzonych parametrów). W tabeli 5 znajduje się spis komend (komendy wprowadzamy bez spacji, dodano je dla lepszej czytelności).

### Możliwość zmian

W urządzeniu nie przewidziano możliwości wyboru adresu bazowego, który aktualnie jest ustawiony na pierwszy kanał DMX. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zmodyfikować kody źródłowe celem wprowadzenia takiej funkcjonalności. Istnieje także możliwość udostępnienia konfigurowania urządzenia przez RS485/422. Niestety w takiej sytuacji nie ma informacji zwrotnej, ponieważ DMX512 w podstawowej wersji jest jednokierunkowy.

Można zastanowić się nad konfigurowaniem niektórych parametrów, takich jak timeout rozpoznający koniec ramki DMX przy dekodowaniu jej przez USB. Podobnie jest z reakcją na nadawanie DMX w przypadku zaniku

sygnału z komputera. Tych funkcji nie wprowadzono, uznając je za mało przydatne, a przedłużyłyby znacznie prace nad projektem. W przypadku dużego zainteresowania takimi funkcjonalnościami autor wprowadzi stosowne modyfikacje. Proszę też pisać o innych pomysłach związanych z konwerterem czy zastosowaniem diod WS2812.

W materiałach dodatkowych, poza kodami źródłowymi, znajdują się oscylogramy i logi z SaleAE robione na różnych etapach pracy urządzenia.

Sas  
sas@elportal.pl

Tabela 5.

Komenda	Opis
: h	Wyświetla pomoc, przykład: Help: :R - Restart :c - Colors [4, 8, 24-bit] :g - Demo games [0, 1] :o - Off-line: [b]lank, [m]emory, [g]ames
: ?	Wyświetla status, np.: ?: c=24-bit colors o=Game g=0 Tennis gdzie: c - tryb wyświetlania barw (24-, 8- lub 4-bitowy) o - zachowanie w trybie off-line g - tryb gry w trybie off-line
: R	Wywołuje restart konwertera
: c x	Liczba bitów palety barw, gdzie x: 24 - 24-bitowy 4 - 4-bitowy, 16-barw 8 - 8-bitowy, 216 „bezpiecznych” barw *
: o x	Zachowanie w trybie off-line, gdzie x: b - wygaszenie wyświetlacza** m - wyświetlenie ostatnio odebranej ramki DMX** g - wyświetlenie gry ustawionej komendą g
: g x	Wybór gry w trybie off-line, gdzie x: 0 - Tennis 1 - Galaga

\* Paleta bezpiecznych barw miała na celu ujednoczenie kolorów na różnych komputerach  
\*\* Ustawienie tego trybu wyłącza demo w trybie off-line oraz ekran powitalny